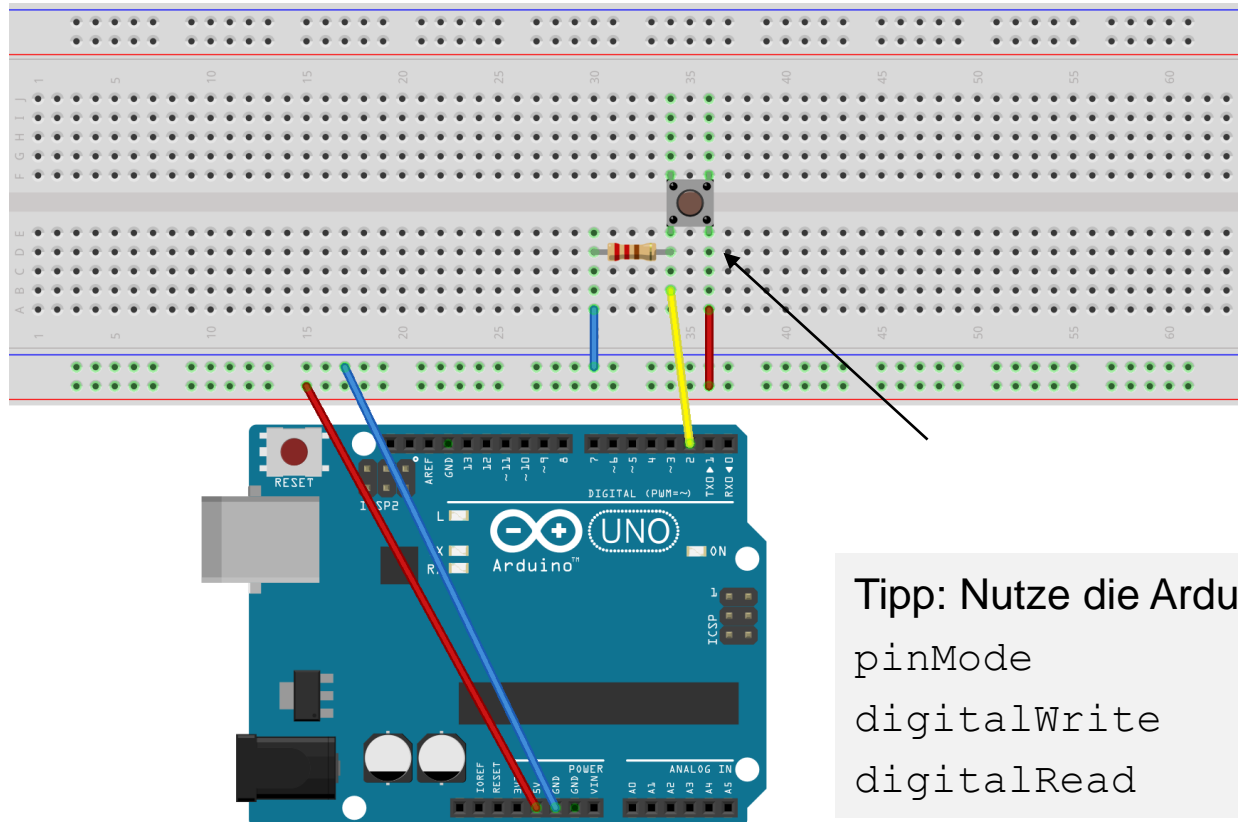


# Embedded Systems:

## P01: Taster an Arduino anschließen

Prof. Dr. Thorsten Weiss

# P01 in der Vorlesung




## Tipp: Nutze die Arduino Kommandos

```
pinMode  
digitalWrite  
digitalRead
```

fritzing

- Auf 5V / GND achten.

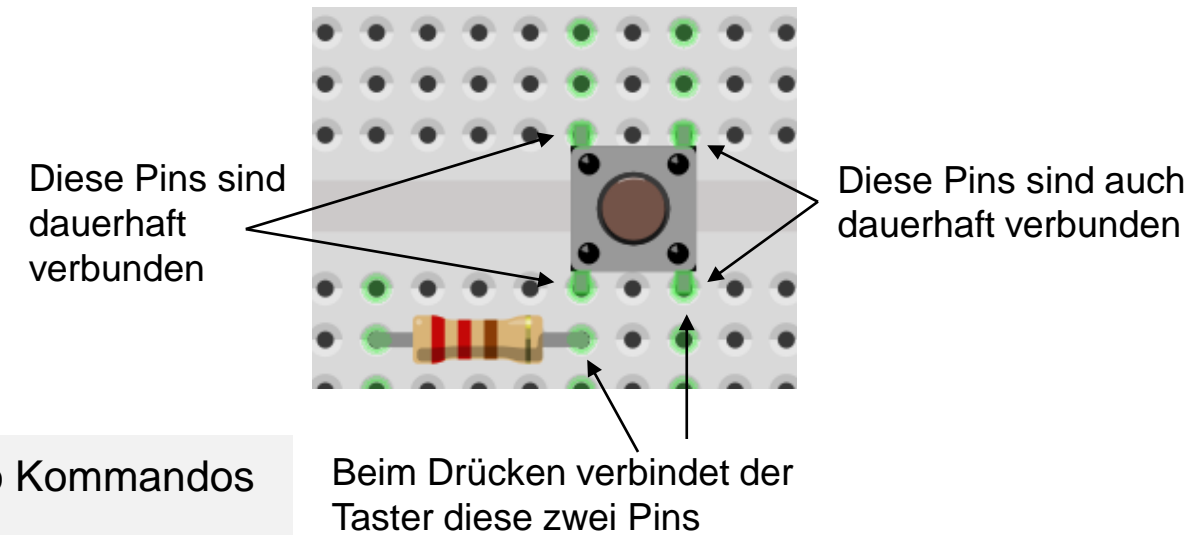

**Ziel: Solange der Taster gedrückt ist, soll die LED an PIN 13 leuchten.**